

# 集積回路設計

## 6. ダイナミック論理回路

一色 剛

工学院情報通信系

[isshiki@ict.e.titech.ac.jp](mailto:isshiki@ict.e.titech.ac.jp)

# 6. ダイナミック論理回路

## ■ CMOSダイナミック論理回路

- ダイナミック論理の動作原理
- ドミノ論理回路

## ■ 順序回路構成



- 単相論理、2相論理
- 伝送ゲート、ダイナミックラッチ、クロックドインバータ

## ■ 共有バス結合・マルチプレクサ(MUX)



- 多段MUXの論理遅延
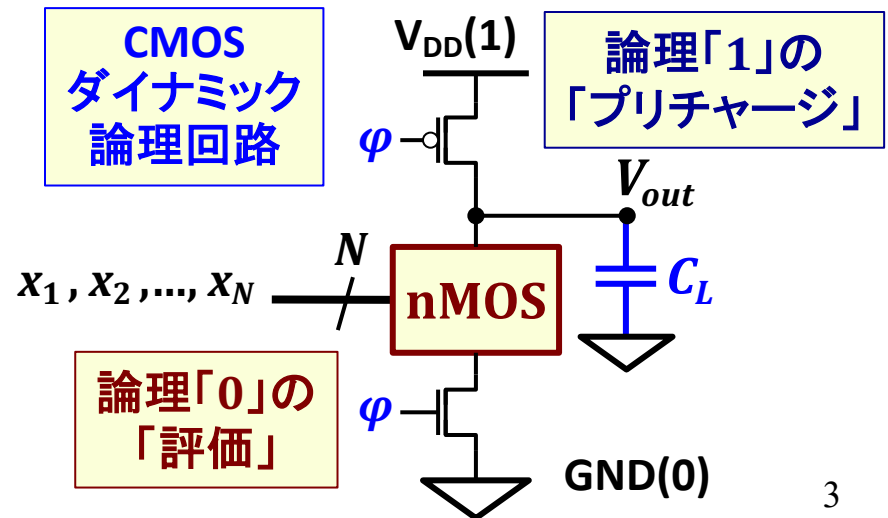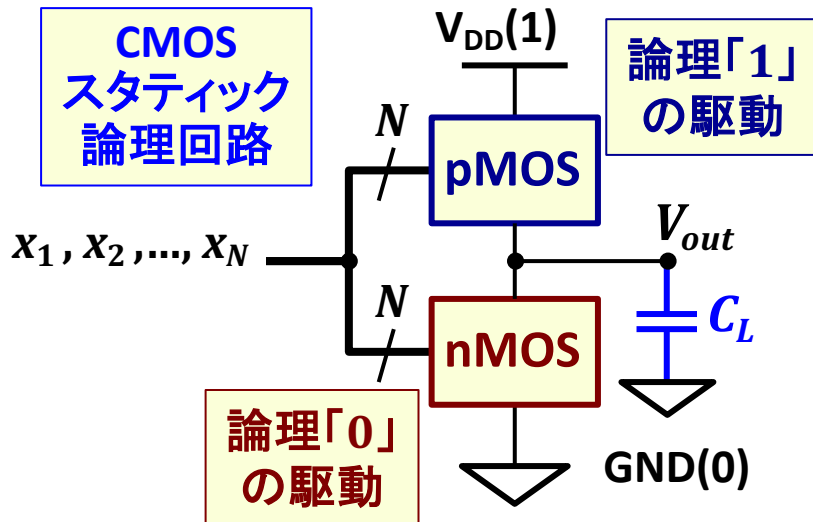
# スタティク論理回路とダイナミック論理回路

- **スタティク論理回路** : pMOSブロック(論理「1」の駆動)とnMOSブロック(論理「0」の駆動)が相補的に動作
  - ❖ 出力 $V_{out}$ は常に $V_{DD}$ または $GND$ と導通
- **ダイナミック論理回路** : pMOSTランジスタによる「プリチャージ」とnMOSブロックによる論理関数の「評価」
  - ❖ 論理「1」の $V_{out}$ 出力は、 $V_{DD}$ からの駆動ではなく出力負荷容量の電荷に頼る( $V_{out}$ はハインピーダンス状態)



# ダイナミック論理回路の動作原理

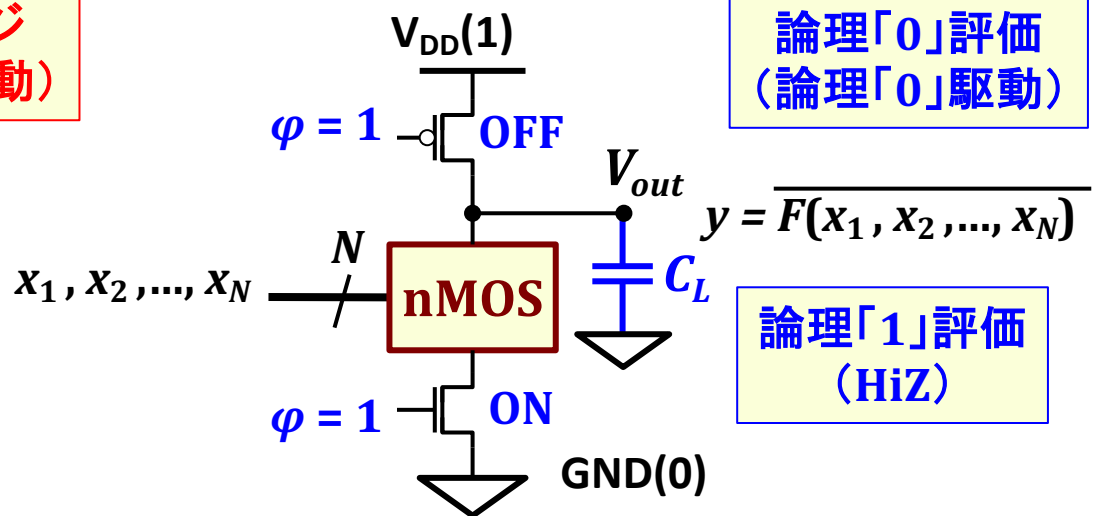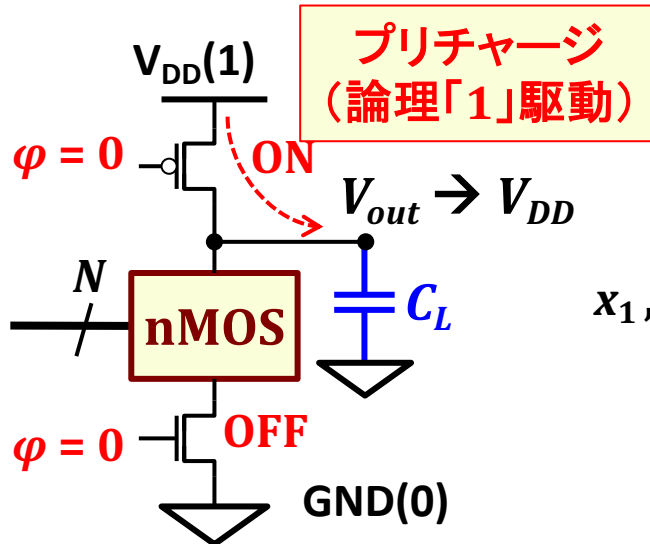

■  $\phi$  : クロック信号

■ プリチャージ期間 ( $\phi = 0$ ) :

❖  $V_{out} \rightarrow V_{DD}$  ( $C_L$ を充電)

■ 評価期間 ( $\phi = 1$ ) :


❖  $F(x_1, x_2, \dots, x_N) = 1$  : nMOSブロックは導通  $\rightarrow V_{out} = 0$

❖  $F(x_1, x_2, \dots, x_N) = 0$  : nMOSブロックは絶縁  $\rightarrow V_{out}$  はHiZ  
( $C_L$ に充電された電荷により  $V_{out} = V_{DD}$  を保持)

HiZ (ハイインピーダンス) :  
 $V_{DD}$  や  $GND$  と電流経路がない状態

 
# ダイナミック論理回路の動作例

$$y = \overline{x_1 \cdot x_2 + x_3 + x_4}$$




プリチャージ期間：  
論理「1」駆動

出力遷移：0 → 1 (1 → 1)

 

評価期間：  
 $x_1 \cdot x_2 + x_3 + x_4 = 1$   
論理「0」駆動

出力遷移：1 → 0 (1 → 1)

 

評価期間：  
 $x_1 \cdot x_2 + x_3 + x_4 = 0$   
HiZ

# ダイナミック論理回路の特長と課題



## ■ 特長：

- ❖ トランジスタ数が約半分 → **小面積**
- ❖ ゲート負荷容量も半減のため、RC時定数も半減 → **高速動作**
  
## ■ 課題：


負荷容量は半減するが、スイッチング確率はスタティック回路よりも増加する → **消費電力が減るとは限らない**

- ❖ ダイナミック論理回路の直列接続が出来ない
- ❖ 動作周波数の「下限値」がある → 低いクロック周波数で誤動作
- ❖ 設計が複雑 → スタティック回路に比べ設計自動化が難しい



# ダイナミック論理回路の信号遷移

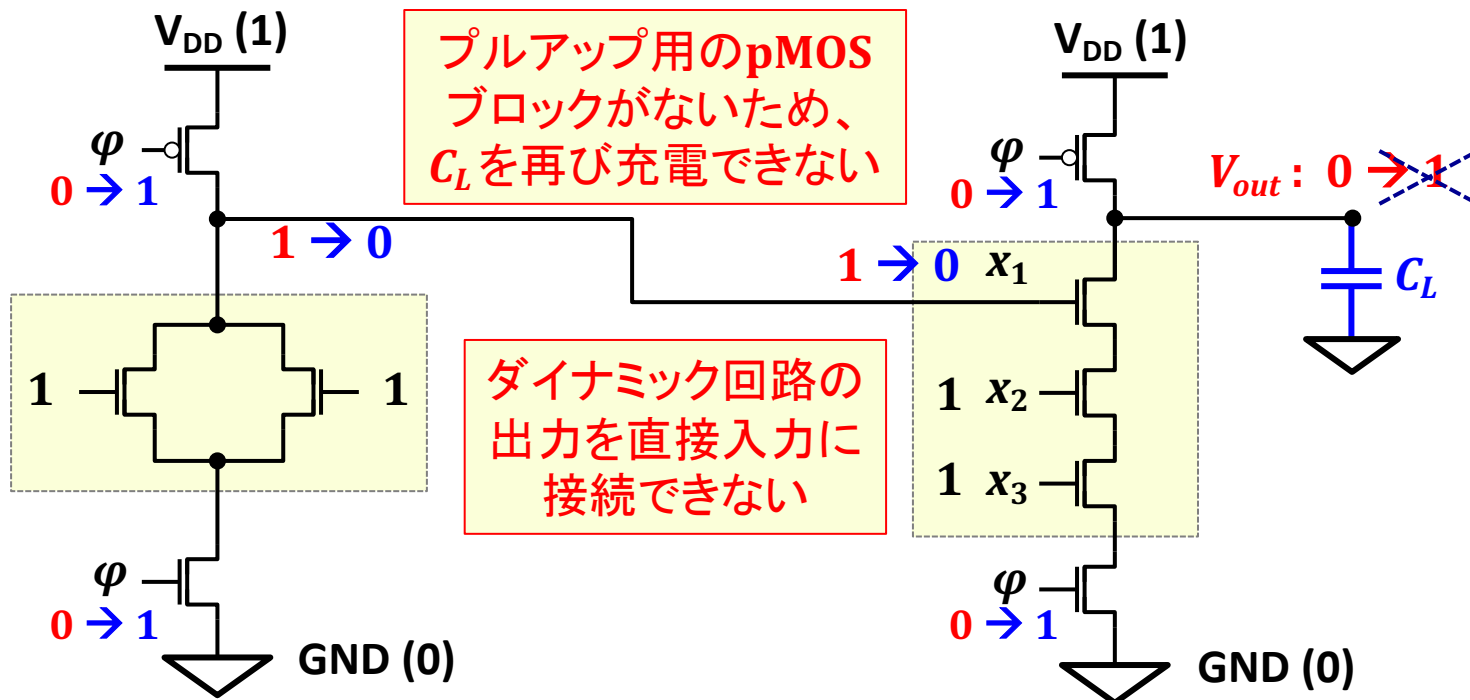- 例 :  $y = \overline{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3}$
- プリチャージ期間 ( $\varphi = 0$ ) :  $V_{out} = 1$  ( $V_{DD}$ )
- 評価期間 ( $\varphi = 1$ ) : 評価開始時に  $x_1 = x_2 = x_3 = 1$  とする
  - ❖  $x_1 : 1 \rightarrow 0$  の遷移をした時、 $V_{out} : 0 \rightarrow 1$  の遷移ができない
  - ❖ 評価期間中の入力信号の  $1 \rightarrow 0$  遷移は禁止




# ドミノ論理回路

## ■ ダイナミック論理回路の評価期間の問題

- ❖ 評価期間の出力遷移： $1 \rightarrow 0$  (または 1 のまま)
- ❖ 評価期間の入力の禁止遷移： $1 \rightarrow 0$  (出力のプルアップができない)
 
## ■ ドミノ論理回路：

- ❖ ダイナミック論理回路の出力に**CMOSインバータ**を接続
  - ❖ **正論理のみ** (インバータ出力の評価期間中は  $0 \rightarrow 1$  遷移)
- 論理関数をドミノ論理ゲートに分解する際の制約となる






# ダイナミック論理回路のその他の課題

## ■ 低いクロック周波数で誤動作


- ❖  $V_{out}$  が **HiZ** 時に、nMOSブロックが完全な絶縁状態にはならず、微小な漏れ電流のため  $C_L$  の電荷が時間とともに失われる
- ❖ DRAMでも同じ現象 → 定期的なリフレッシュが必要
 
## ■ 設計が複雑

- ❖ 論理関数を分解するときの制約：正論理（ドミノ論理）
- ❖ チャージ共有問題：出力がHiZ時に、nMOSドレイン容量に負荷容量の電荷が分散することで出力電位が低下
- ❖ フルカスタム設計が主流 → 論理合成など設計自動化が困難




# 順序回路構成(単相クロック方式)




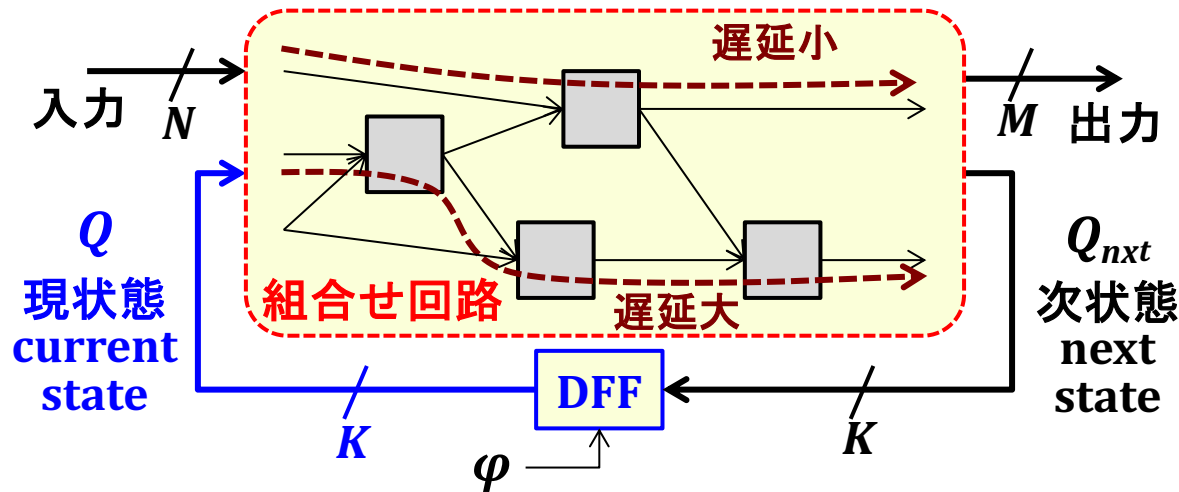


単相クロック方式：  
最も一般的な順序  
回路構成 → 設計自  
動化技術が成熟

 - ❖ DFF(Dフリップフロップ)出力：クロック立上り後、安定した値を保持
- ❖ パス遅延：信号伝搬経路上のゲート遅延の総和 → 組合せ回路の出力が安定するまで時間が掛かる
- ❖ 最大動作周波数：最大パス遅延(クリティカルパス遅延)で決まる




# MOSTランジスタの論理の転送(復習)

  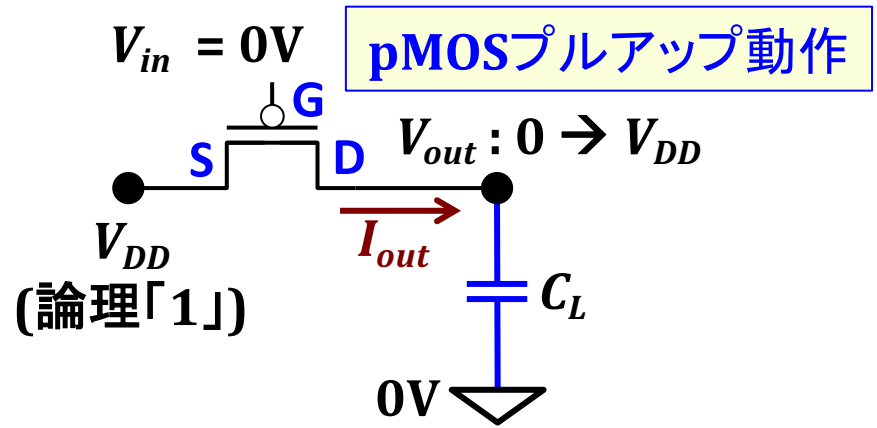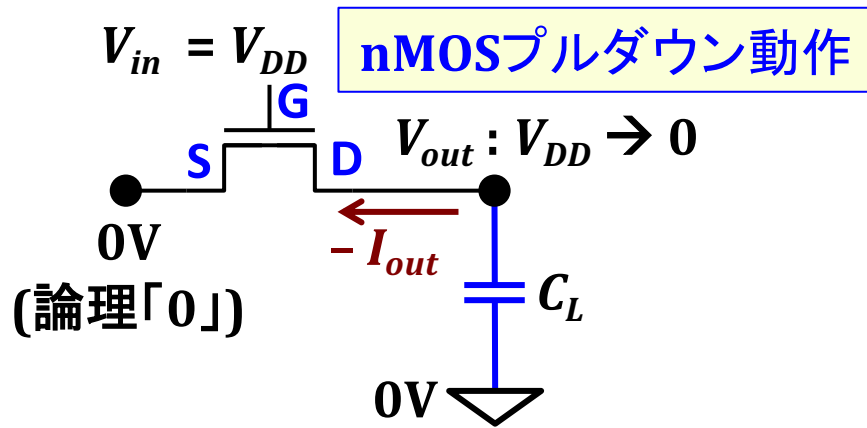

CMOS : nMOSは論理「0」を駆動し、pMOSは論理「1」を駆動する論理構造

# CMOS伝送ゲートとダイナミックラッチ

## ■ CMOS伝送ゲート (Transmission Gate)

 


pMOSゲートに  $\bar{s}$  を接続 : pMOS/nMOSのスイッチング条件を揃える

$s$  : 伝送制御信号 ( $s = 0$  : 絶縁、 $s = 1$  : 導通)

$V_{in} : 0 \rightarrow 1$  遷移 (pMOSプルアップ動作)

$V_{in} : 1 \rightarrow 0$  遷移 (nMOSプルダウン動作)

面積削減のために  
nMOSだけで実現  
する場合も多い

 

## ■ CMOS伝送ゲートの用途

- ❖ 構造可変な配線スイッチ : FPGA内部で使用
- ❖ パストラジスタ論理 : 小面積・省電力な論理回路構造
- ❖ メモリスイッチ : 情報を容量に電荷として記憶する  
→ ダイナミックラッチ


# パストランジスタ論理

## ■ パストランジスタ論理：伝送ゲートによって少ないトランジスタ数で論理関数を実現

2入力MUX

4 Tr


Tr: トランジスタ数

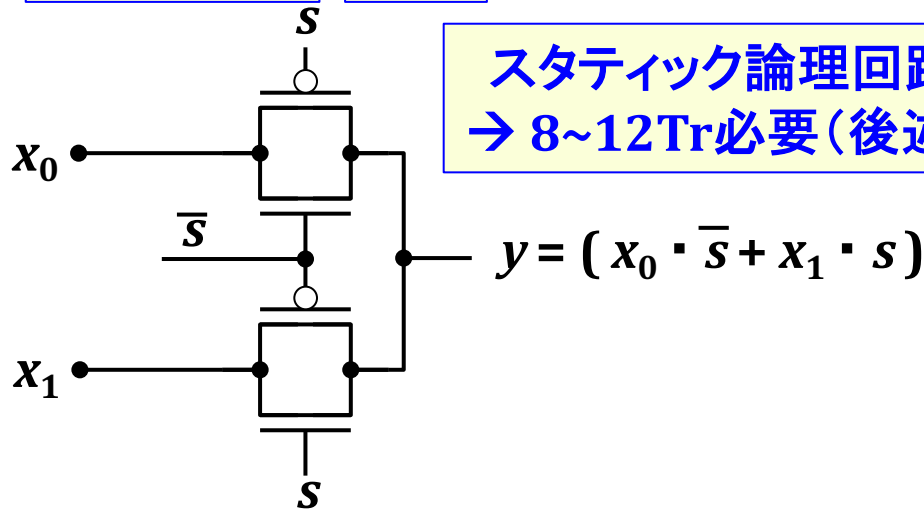

$$s = 0 \rightarrow V_{out} = x_0$$


$$s = 1 \rightarrow V_{out} = x_1$$
 
$$y = a \oplus b = (\bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b})$$




# ダイナミックラッチとクロックドインバータ

## ■ ダイナミックラッチ

 


## ■ クロックドインバータ

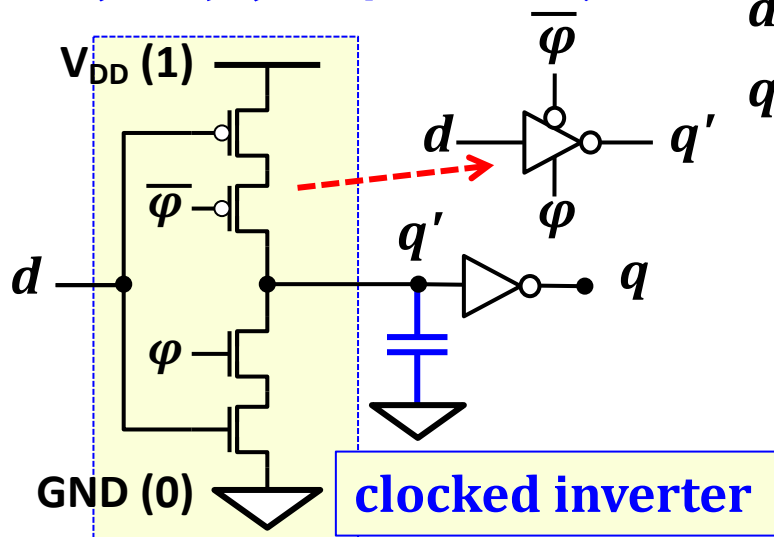


$\phi = 1 : q = \bar{q}' = d$  (書込み)

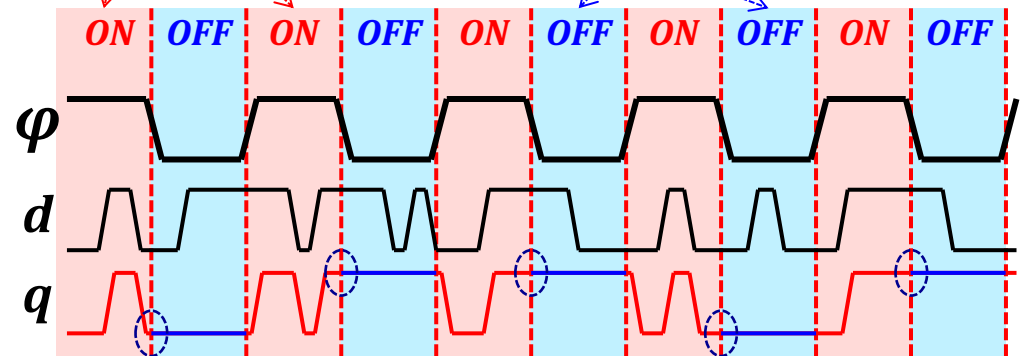$\phi = 0 : q' = \text{HiZ} \rightarrow q$  の値を保持




❖ 低いクロック周波数で誤動作  
→ ダイナミック論理回路と同じ原因  
(漏れ電流による電荷の消失)

# 順序回路構成(2相クロック方式)

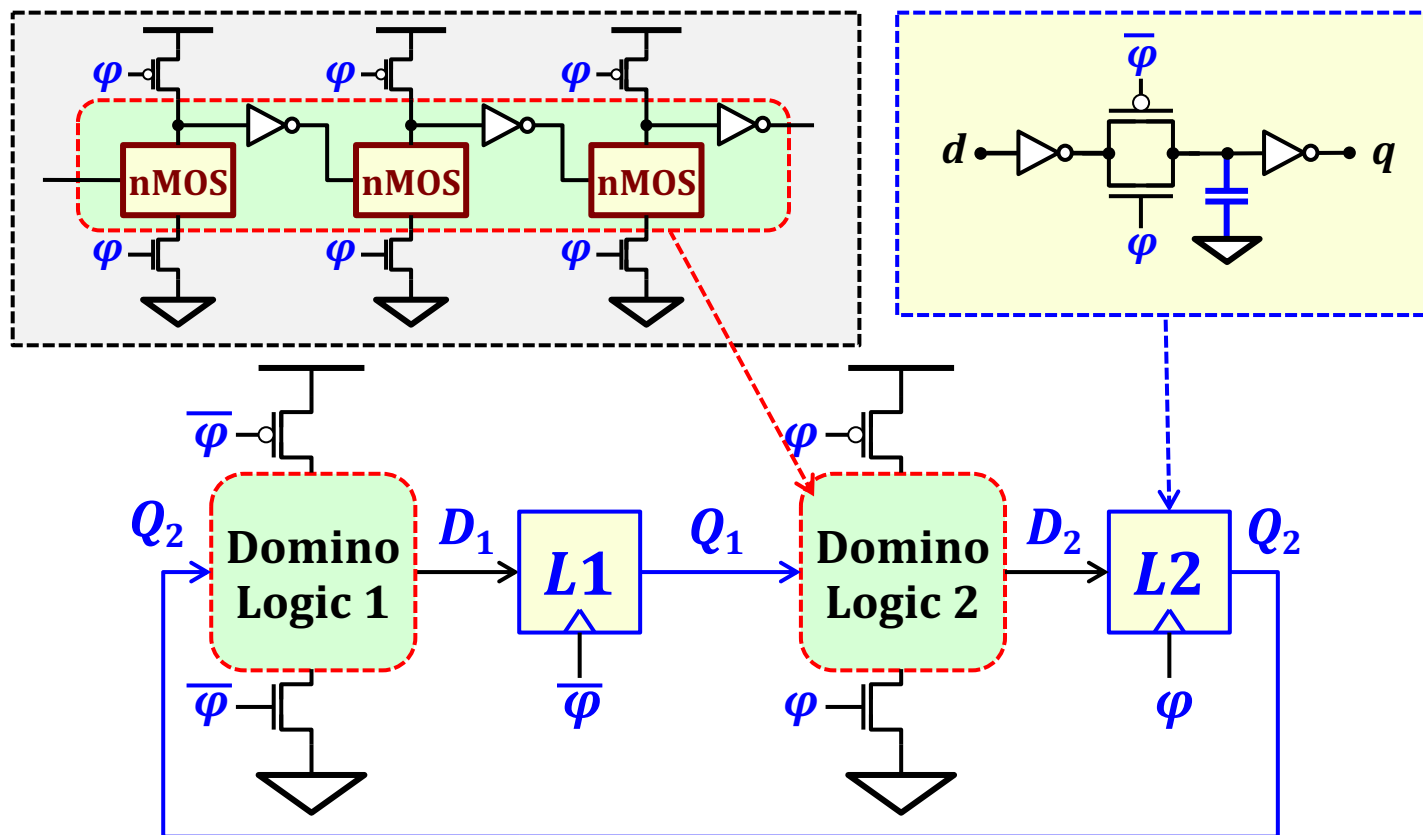

$\phi$	Domino 1	Latch 1	$\phi$	Domino 2	Latch 2
1	プリチャージ	保持	0	プリチャージ	保持
0	評価	書込	1	評価	書込


# 順序回路構成(2相クロック方式)

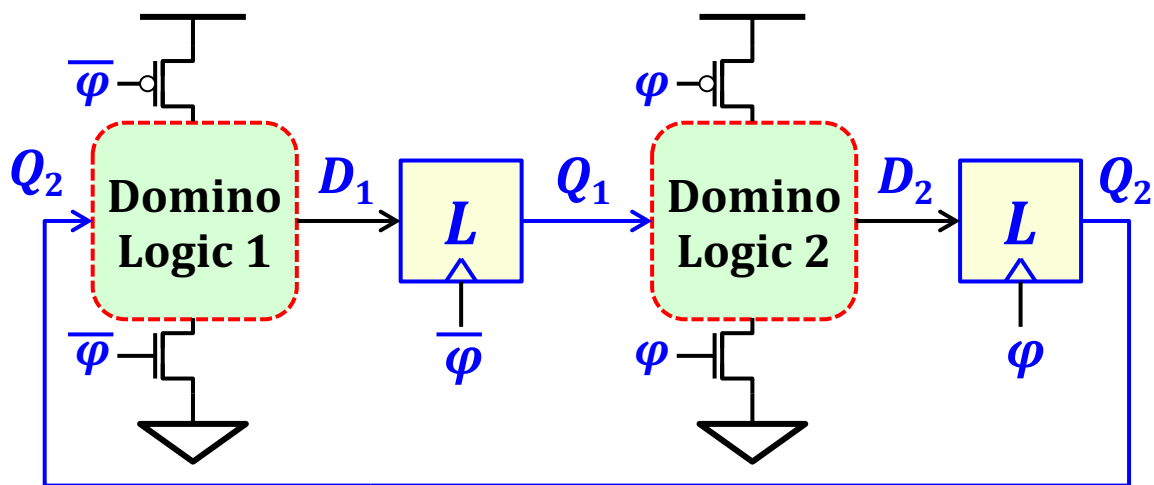

$\phi$	Domino 1	Latch 1
1	プリチャージ	保持
0	評価	書込




  

$\phi$	Domino 2	Latch 2
0	プリチャージ	保持
1	評価	書込

 



# クロック方式の比較

  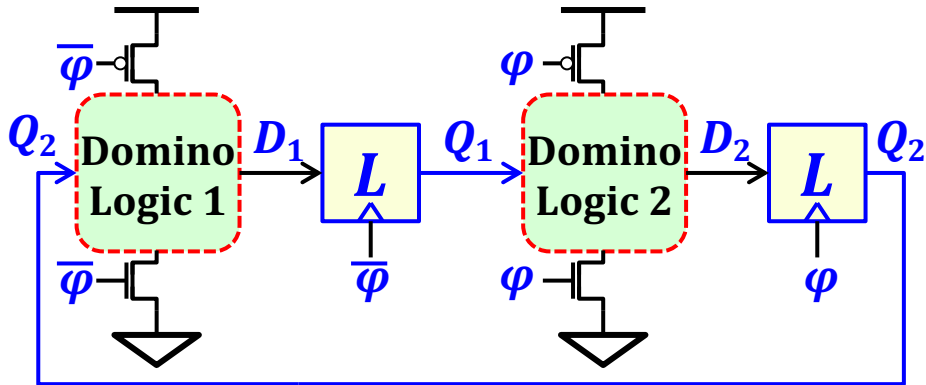

## ■ ダイナミック論理回路：

- ❖ プリチャージ期間のクロック半周期が必要 → 2相クロック方式

## ■ スタティック論理回路：

- ❖ 2つのクロック方式を柔軟に選択可能

## ■ 単相クロック方式：

- ❖ 設計が簡単、設計自動化技術が成熟

## ■ 2相クロック方式：

- ❖ ピーク電流が分散されるため電源ノイズが低い
- ❖ 設計が複雑（組合せ回路の分割）



# 共有バス結合とマルチプレクサ

## ■ 共有バス：複数の信号を共通の信号線で伝送

- ❖ マイクロプロセッサ：レジスタ、メモリとの接続
- ❖ 大容量メモリ：複数のメモリのデータ線を共有

  
## ■ マルチプレクサ(MUX)：複数の入力信号から選択・出力

- ❖ 2入力マルチプレクサ： $y = x_0 \cdot \overline{s} + x_1 \cdot s$



$$y = \begin{cases} x_0 & (s = 0) \\ x_1 & (s = 1) \end{cases}$$





8入力MUX =  
2入力MUX \* 7

 

$S_2 S_1 S_0$	出力
000	$x_0$
001	$x_1$
010	$x_2$
011	$x_3$
100	$x_4$
101	$x_5$
110	$x_6$
111	$x_7$

# 2入力MUXのCMOSスタティック回路

   
 
(例2)  $y = (x_0 \cdot \bar{s} + x_1 \cdot s)$



Tr : トランジスタ数

$$2 + 8 + 2 = 12 \text{ Tr}$$
  
$$8 \text{ 入力MUX} = 12 * 7 = 84 \text{ Tr}$$



$$\bar{Y}_1 = \bar{s} + \bar{x}_0$$

$$\bar{Y}_2 = \bar{s} + \bar{x}_1$$

$$\bar{Y}_3 = \bar{Y}_1 \cdot \bar{Y}_2$$

$$Y_1 = \bar{s} \cdot x_0$$



$$Y_2 = s \cdot x_1$$

$$Y_3 = Y_1 + Y_2$$

# 8入力MUXのCMOSスタティック回路


インバータ  
の共有化

8 Tr

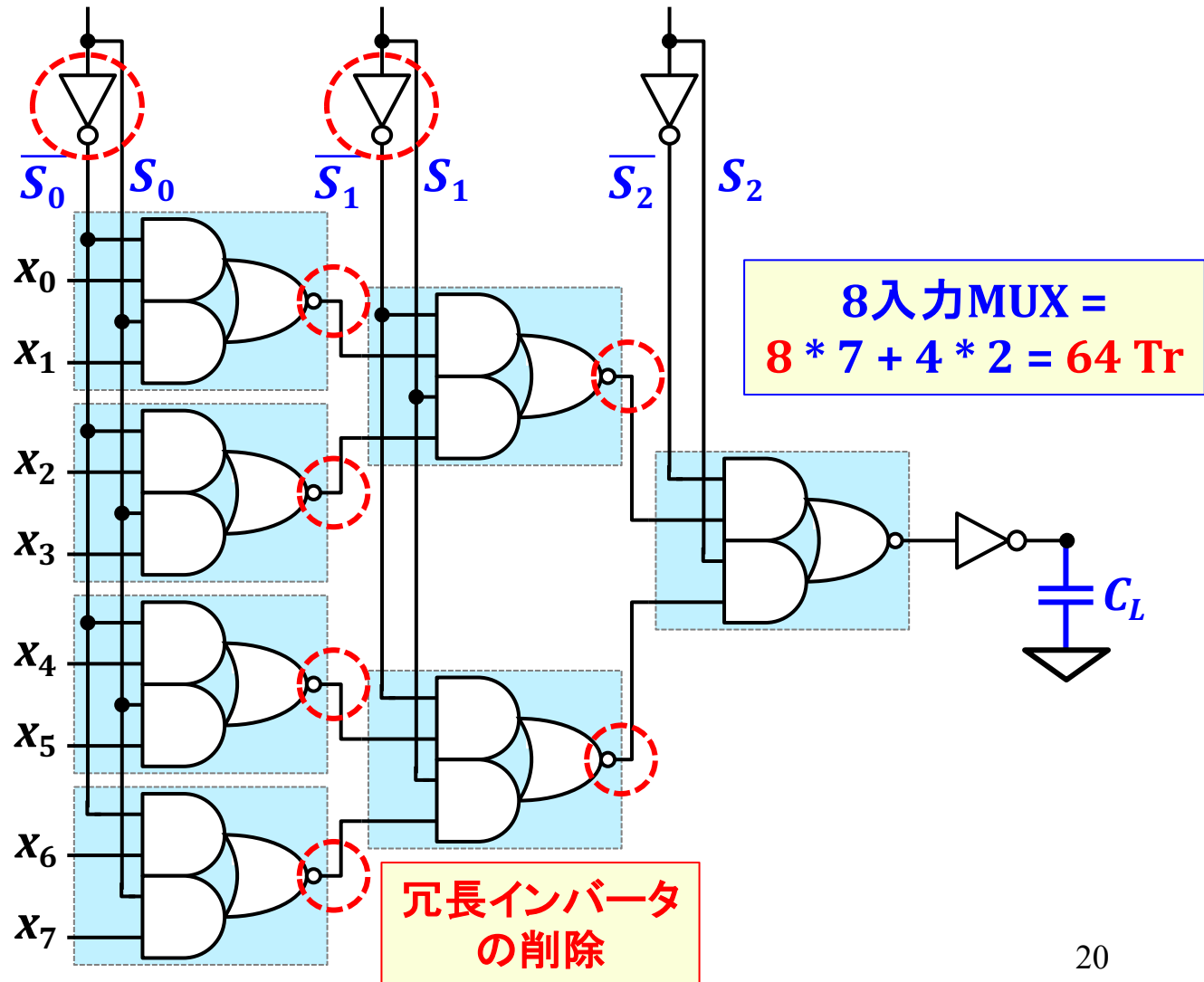 


# 8入力MUXのCMOS伝送ゲート回路

2入力MUX 4 Tr

 



$s = 0 \rightarrow V_{out} = x_0$

$s = 1 \rightarrow V_{out} = x_1$

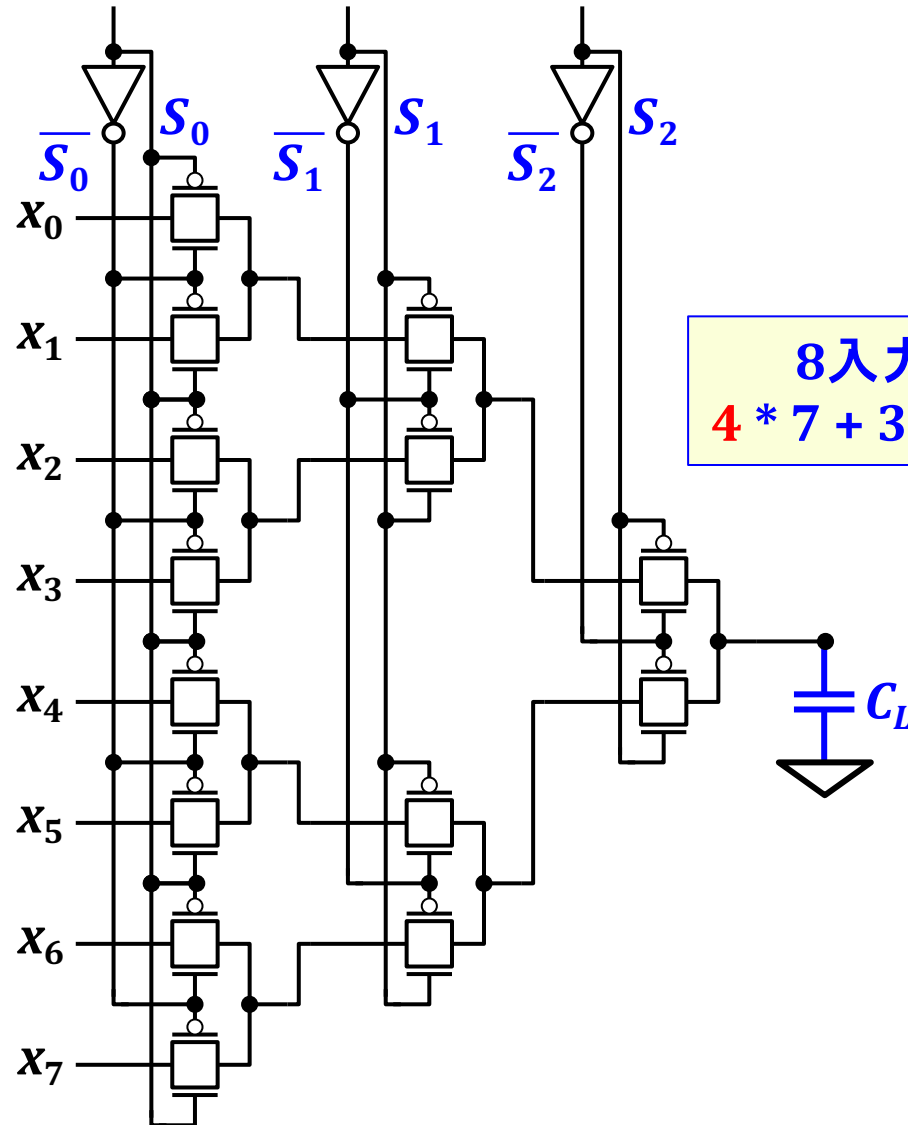

8入力MUX =  
 $4 * 7 + 3 * 2 = 34 \text{ Tr}$

# 多段MUXの遅延解析(スタティック回路)

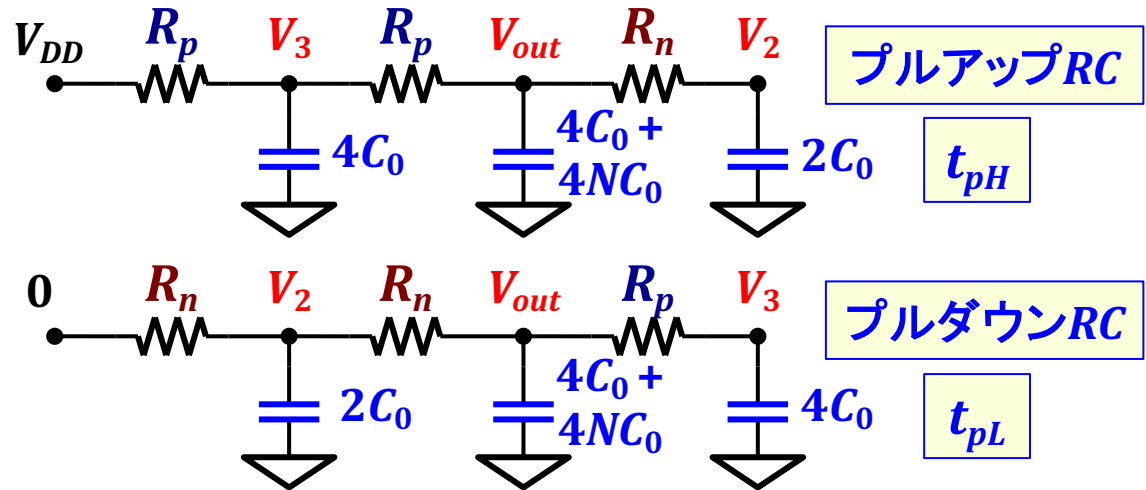 

$$t_{pH} = (16R_p + 2R_n)C_0 + 8N \cdot R_p C_0$$


$$t_{pL} = (4R_p + 10R_n)C_0 + 8N \cdot R_n C_0$$

$C_0$ : ソース・ドレイン容量  
 $2C_0$ : ゲート容量 (Tr 1個当り)  
 $C_L \doteq 4NC_0$  ( $N$ : INV個数)


$R_p \doteq R_n \doteq R_0$  とする

$$t_{pH} = (26K + 8N - 1)R_0 C_0$$


$$t_{pL} = (22K + 8N - 1)R_0 C_0$$

 

# 多段MUXの遅延解析(伝送ゲート)

 

 
$$t_{pH} = t_{pL} = K(3K + 1 + 4N) \cdot 0.5R_0 C_0$$



# 多段MUXの遅延解析(比較)

## スタティック回路によるMUX

 

$C_0$ : ソース・ドレイン容量  
 $2C_0$ : ゲート容量 (Tr 1個当り)

$C_L \doteq 4NC_0$  ( $N$ : INV個数)


$R_T \doteq 0.5R_0$

$R_p \doteq R_n \doteq R_0$

$$t_{pH} = (26K + 8N - 1)R_0C_0$$

$$t_{pL} = (22K + 8N - 1)R_0C_0$$

## 伝送ゲートによるMUX

 

$$t_{pH} = t_{pL} = K(3K + 1 + 4N) \cdot 0.5R_0C_0$$

- スタティック回路の遅延 :
  - ❖ 段数  $K$  とファンアウト数  $N$  に比例
- 伝送ゲートの遅延 :
  - ❖ 段数  $K$  の増加に伴い遅延が顕著に増加する ( $K^2$  と  $N \cdot K$  に比例)



# まとめ

## ■ CMOSダイナミック論理回路

- 動作原理 : pMOSプリチャージ、nMOSブロック評価動作
- 論理「1」出力 : 出力負荷容量の電荷に頼る → 漏れ電流により電荷消失(低いクロック周波数で誤動作)
- ドミノ論理回路 : ダイナミック論理回路 + CMOSインバータ

## ■ 順序回路構造

- 単相論理、2相論理
- 伝送ゲート、ダイナミックラッチ、クロックドインバータ

## ■ 共有バス結合・マルチプレクサ(MUX)

- スタティック型MUX回路 : MUX段数に比例した論理遅延
- パストランジスタ型MUX回路 : MUX段数の2乗に比例した論理遅延

# 【課題6】

提出×切 : 5/25(月)17時  
(ただし×切後も受け付けます)

- 図(1)のダイナミック論理回路について、 $\varphi = 0$ のプリチャージ期間の動作と  $\varphi = 1$ の評価期間の動作 ( $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ と  $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ の場合について)を説明し、このダイナミック論理回路が実現する論理式を示せ。
- ダイナミック論理回路の  $\varphi = 1$ の評価期間中に、nMOS論理ブロック内のゲート入力が  $1 \rightarrow 0$  遷移が起こると正常に動作しない理由を図 (1)の回路を使って説明せよ。また、ダイナミック論理回路の出力を他のダイナミック論理回路の nMOSゲート入みに直接接続出来ない理由を説明せよ。
- 図(2)にドミノ論理回路とダイナミックラッチからなる回路図を示す。 $\varphi, x_1, x_2$ の波形が(3)で与えられるとき、ドミノ論理回路の出力  $d$  とダイナミックラッチの出力  $q$  の波形を示せ。

